

Circuitos Digitais



Tutorial Linguagem Verilog

Baseado em:

http://doulos.com/knowhow/verilog_designers_guide/design_flow_using_verilog/

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Professor: Abner Corrêa Barros

abnerbarros@gmail.com

Projetos sem HDL



- Especificações


- Modelagem

- Máquina de Estados
- Tabela Verdade/Tabela de transição



- Simplificação

- Mapa de karnaugh

- Circuito Elétrico

 

SPECIFICATION:	
Type:	Feathering: 3 Blades - Left or Right Handed Rotation
Diameter - Nominal:	15.50" 15" 16.50" 17" A 18.50" Diameter at the tips will be ~1/4" greater than nominal
Pitch Range Degrees:	18 to 24 degrees. Reverse about 24 degrees
Body / Castings:	316 Stainless Steel or Rod or Investment Cast
Blades:	DuPont Zytel Black - 40 % Glass
Nose Cores:	DuPont REX (white) - Solidifies QF DP - Glass Filled 30 % Polypropylene - Shells
Spring and Cap Screws:	Stainless Steel 304 / 316
Blade Retaining Pins:	Titanium
Seals:	PETP Box, or Neoprene V Seals (Blades)
Shaft Diameters:	SAB 1/16 Taper 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2" SD 1/10 Taper 25 or 30 mm Solidifies SAB 10/32 Spline on 28 mm.
Nut Threads:	SAB - 3/8" - 1/2" or 3/4" SAE for 1 1/2" SD - M10 or M12 x 1.5 mm Solidifies M16 or M20 x 2.0 mm
Keyway:	SAE 3/8" or 1/2" - parallel SD 8 x 8 or 8 x 7 mm - parallel
Power Range:	> 55 hp @ > 3300 shaft rpm > -15 hp @ < 1400 shaft rpm
Weight:	< 3.4 kg

  


Projeto com HDL


- Especificação (specs)
- Modelagem
- Projeto de Alto Nível
- Codificação RTL
- Verificação
- Síntese.

SPECIFICATION:	
Type: Feathering:	3 Blades - Left or Right Handed Rotation
Diameter - Nominal:	15.50" 16" 16.50" 17" & 18.50" Diameter at the tips will be $\pm 1/4$ " greater than nominal
Pitch Range Degrees:	18 to 24 degrees, Reversible about 24 degrees
Booms / Carriages:	316 Stainless Steel or Rod or Investment Cast
Blades:	DuPont Zytel Black $\pm 40\%$ Glass
Nose Cones:	DuPont PETP (White) - Salsdrives OR PP - Glass Filled 30 % Polypropylene - Shafts
Spring and Cap Screws:	Stainless Steel 304 / 316
Blade Retaining Pins:	Titanium
Seals:	PETP Boss or Neoprene V Seals (Blades)
Shaft Diameters:	SAE 1:18 taper 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2" ISO 1:10 taper 25 or 30 mm Salsdrives SAE 3075 Spline on 28 mm
Nut Threads:	SAE - 3/4" - 1/2" or 3/4" SMC for 1 1/4" ISO - M16 or M20 x 1.5 mm Salsdrives M16 or M20 x 2.0 mm
Keyways:	SAE 1/4" or 5/16" - parallel ISO 8 x 8 or 8 x 7 mm - parallel
Power Range:	$\leq 55 \text{ hp @ } > 3340 \text{ shaft rpm}$ $> -15 \text{ hp @ } < 1400 \text{ shaft rpm}$
Weight:	$< 3.4 \text{ kg}$

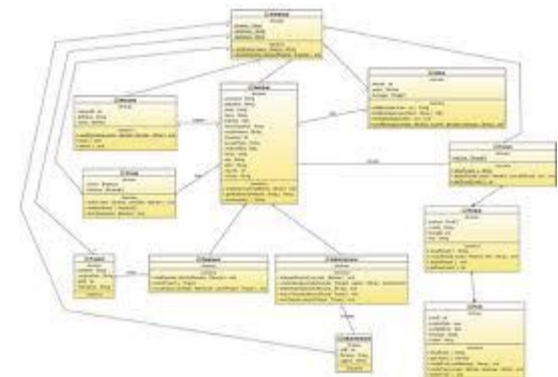
```
module mux(s,x0,x1,y);  
    input s;  
    input x0;  
    input x1;  
    output y;  
  
    wire sel_0;  
    wire sel_1;  
  
    AND2 XLXI_1 (.IO(s),.I1(x1),.O(sel_1));  
    AND2B1 XLXI_2 (.IO(s),.I1(x0),.O(sel_0));  
    OR2 XLXI_3 (.IO(sel_1),.I1(sel_0),.O(y));  
endmodule
```



Projeto com HDL - Verilog

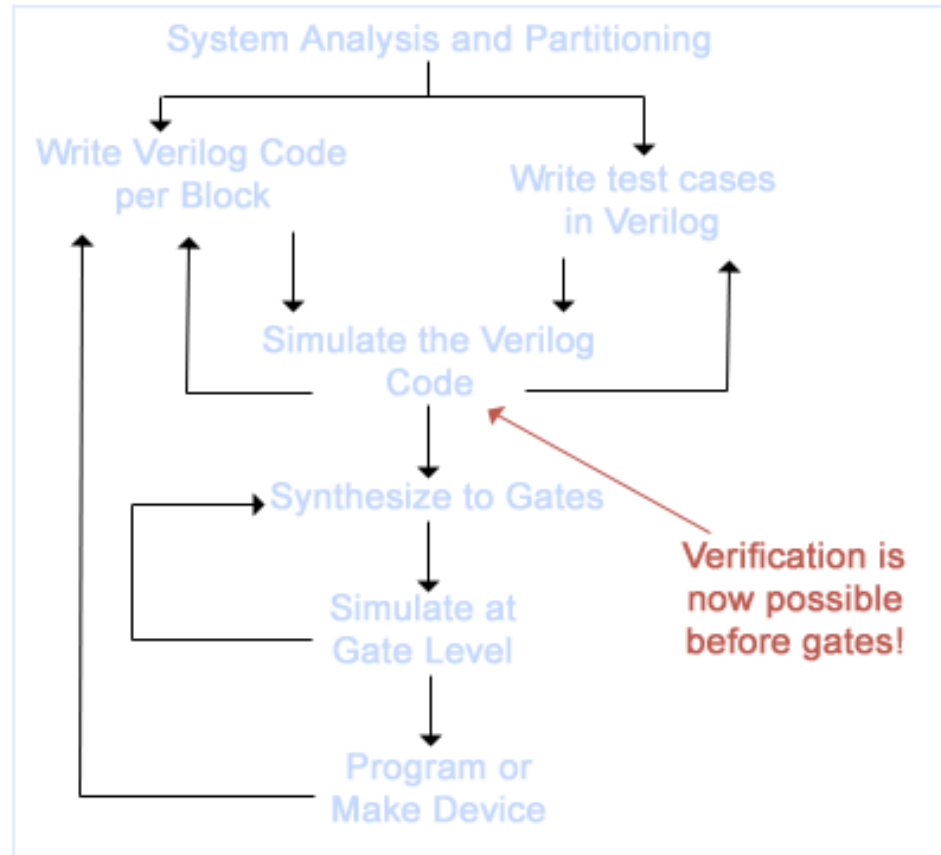

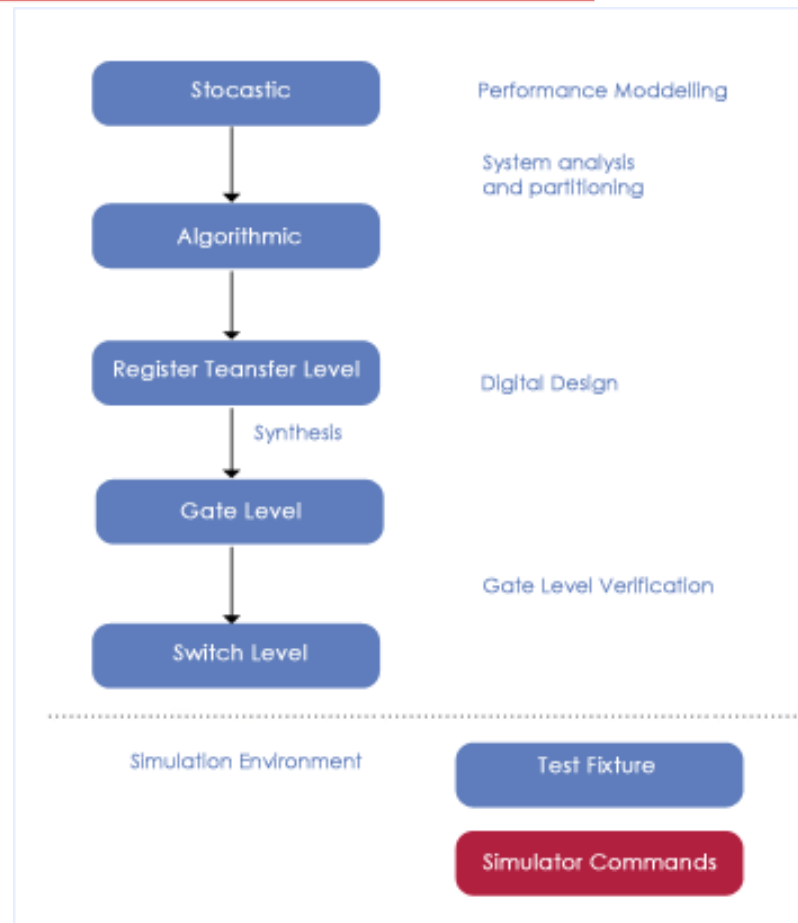Níveis de abstração em projetos com Verilog



Níveis de abstração em projetos com Verilog



No seu mais alto nível de abstração a linguagem Verilog contem **funções estocásticas** a fim de permitir a modelagem de desempenho do sistema.

Verilog permite também a **modelagem comportamental** do sistema e seus módulos, desta forma pode-se modelar a funcionalidade do sistema em um alto nível de abstração. Este é um recurso importante para a validação de conceitos e o particionamento do sistema.

Níveis de abstração em projetos com Verilog



Verilog permite a descrição a nível RTL (Register Transfer Level), a qual é utilizada para permitir o projeto detalhado dos circuitos digitais que comporão o sistema. Ferramentas de síntese irão transformar esta descrição em um arquivo de configuração e/ou de mapeamento a nível de portas lógicas.

Verilog permite também uma descrição a nível de portas lógicas e de circuitos de chaveamento, a qual é utilizada para fins de verificação do projeto.




Níveis de abstração em projetos com Verilog




Verilog pode ser utilizado também para descrever ambientes de simulação, com vetores de teste, resultados esperados e circuitos de comparação e análise com os resultados obtidos.

Algumas ferramentas de simulação permitem também que sejam introduzidos breakpoints e checkpoints a fim de facilitar o processo de verificação e debug dos módulos em desenvolvimento.

Design process

  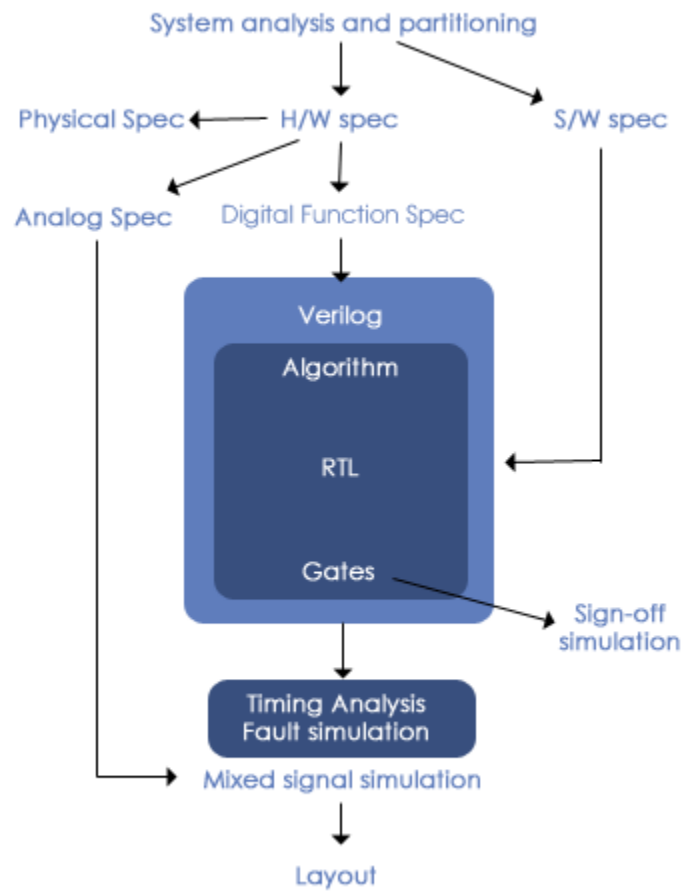


Simple Design

 

```
// Verilog code for AND-OR-INVERT gate
module AOI (input A, B, C, D, output F);
    ....
endmodule
// end of Verilog code
```


Simple Design
 
```
Module xxx (O1 , O2 , ... I1, I2...);  
  Input I1, I2, ..., In;  
  output O1, O2, ..., On;  
  assign O1=....  
  ....  
  assign On=....  
endmodule
```



```
// Verilog code for AND-OR-INVERT gate  
module AOI (input A, B, C, D, output F);  
  assign F = ~((A & B) | (C & D));  
endmodule  
// end of Verilog code
```

Utilizando Wires

 

```
// Verilog code for AND-OR-INVERT gate  
module AOI (input A, B, C, D, output F);
```

```
    wire F; // the default  
    wire AB, CD, O; // necessary
```

```
    assign AB = A & B;  
    assign CD = C & D;  
    assign O = AB | CD;  
    assign F = ~O;  
endmodule  
// end of Verilog code
```

Utilizando Wires

```
// Verilog code for AND-OR-INVERT gate  
module AOI (input A, B, C, D, output F);
```

```
/* start of a block comment
```

```
wire F;
```

```
wire AB, CD, O;
```

```
assign AB = A & B;
```

```
assign CD = C & D;
```

```
assign O = AB | CD;
```

```
assign F = ~O;
```

```
end of a block comment */
```

Comentário
em Bloco

```
// Equivalent...
```

```
wire AB = A & B;
```

```
wire CD = C & D;
```


```
wire O = AB | CD;
```

```
wire F = ~O;
```

```
endmodule
```

```
// end of Verilog code
```

Projeto Hierarquico

 


```
// Verilog code for 2-input multiplexer
module INV (input A, output F); // An inverter
    assign F = ~A;
endmodule
```

```
module AOI (input A, B, C, D, output F);
    assign F = ~((A & B) | (C & D));
endmodule
```

```
module MUX2 (input SEL, A, B, output F); // 2:1
    multiplexer
    // wires SELB and FB are implicit
    // Module instances...
    INV G1 (SEL, SELB);
    AOI G2 (SELB, A, SEL, B, FB); // Position mapping
    INV G3 (.A(FB), .F(F));      // Named mapping
endmodule
// end of Verilog code
```

Testbench
 
```
module MUX2TEST;  
  // No ports!  
  ...  
  initial // Stimulus  
  ...  
  MUX2 M (SEL, A, B, F);  
  
  initial // Analysis  
  ...  
endmodule
```



Testbench - Stimulus

```
initial // Stimulus
```

```
begin
```


```
    SEL = 0; A = 0; B = 0;
```

```
    #10 A = 1;
```

```
    #10 SEL = 1;
```

```
    #10 B = 1;
```


```
end
```

 

Testbench - Analysis

initial // Response

```
$monitor($time, , SEL, A, B, F);
```

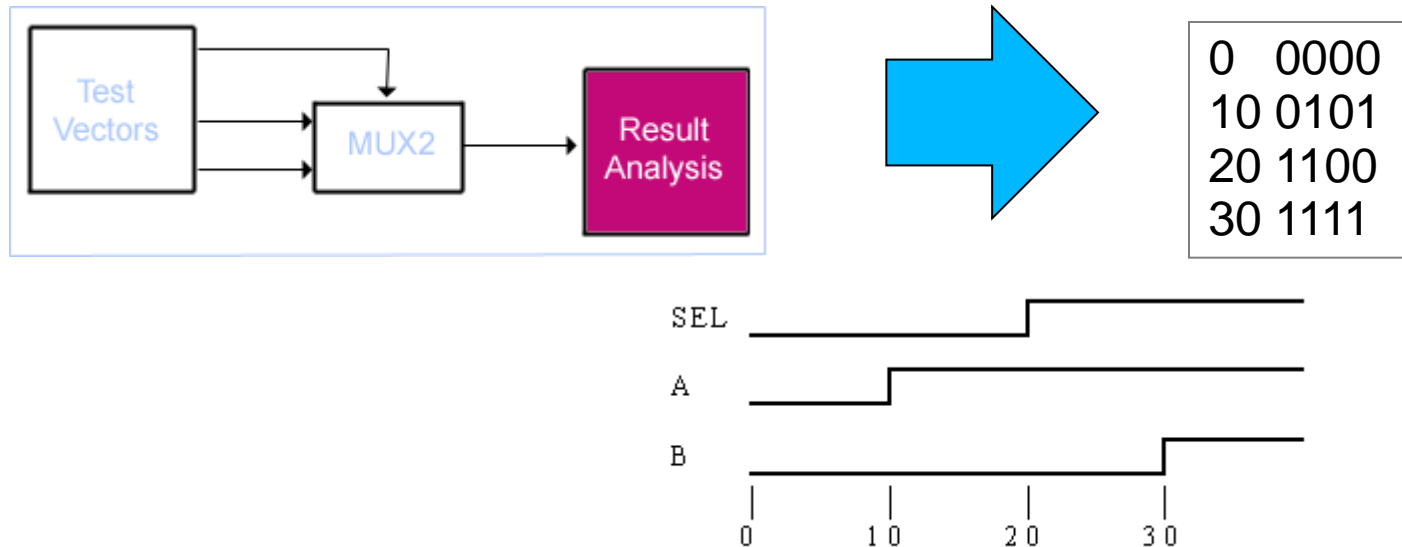

Verilog RTL



```
module AOI (input A, B, C, D, output F);  
    assign F = ~(A & B) | (C & D);  
endmodule
```

```
module MUX2 (input SEL, A, B, output F);  
    input SEL, A, B;  
    output F;  
    INV G1 (SEL, SELB);  
    AOI G2 (SELB, A, SEL, B, FB);  
    INV G3 (.A(FB), .F(F));  
endmodule
```

Bloco Always - Verilog Comportamental



```
always @(sensitivity-list)
begin
    // statements
end
```

```
always @(sensitivity-list)
begin
    F = ~((a & b) | (c & d));
end
```

```
always @(a or b or c or d)
begin
    F = ~((a & b) | (c & d));
end
```


Módulo AOI utilizando Always




```
always @(sel)
begin
    selb = ~sel;
end
```

```
always @(a or sel or b or selb)
begin
    fb = ~((a & sel) | (b & selb));
end
```
 
```
always @(fb)
begin
    f = ~fb;
end
```



```
always @(sel or a or b)
begin
    selb = ~sel;
    fb = ~((a & sel) | (b & selb));
    f = ~fb;
end
```

 

```
always @(sel or a or b)
begin
    if (sel == 1)
        f = a;
    else
        f = b;
end
```

Declaração de variáveis



```
reg f;  
always @(sel or a or b)  
begin  
    if (sel == 1)  
        f = a;  
    else  
        f = b;  
end
```

`reg f; // must be declared before it is used in a statement`

Lógica combinacional com always

Golden Rule 1: Para sintetizar lógica combinacional utilizando o always todos os sinais de entrada devem aparecer na lista de sensibilidade

```
reg f;  
always @(sel or a or b)  
begin  
    if (sel == 1)  
        f = a;  
    else  
        f = b;  
end
```

  

Comando If



- O comando **if** é por **natureza sequencial**, ou seja, ele primeiro avalia expressão de controle e em seguida executa o comando associado e, assim como na linguagem C, aceita apenas um comando aninhado em cada fluxo de execução.
- Sendo necessário aninhar mais de um comando deve se utilizar o comando de bloco **begin...end**
- Normalmente o comando if é sintetizado na forma de um **multiplexador**

```
always @(sel or a or b)
begin
    if (sel == 1)
        begin
            f = a;
            g = ~a;
        end
    else
        begin
            f = b;
            g = a & b;
        end
    end
end
```



Comando if aninhado

```
reg f, g;
always @(sel or sel_2 or a or b)
  if (sel == 1)
    begin
      f = a;
      if (sel_2 == 1)
        g = ~a;
      else
        g = ~b;
    end
  else
    begin
      f = b;
      if (sel_2 == 1)
        g = a & b;
      else
        g = a | b;
    end
  end
```

  
Problemas com o comando if



```
reg sel, a, b;
```

```
always @ (sel or a or b)
begin : pure_if
    f = b;
    if (sel == 1)
        f = a;
end
```



```
reg sel, a;
```
  
```
always @ (sel, a)
begin : latching_if
    if (sel == 1)
        f = a;
end
```



Problemas com o comando if



Golden Rule 2: Para sintetizar lógica combinacional utilizando o always todas as variáveis devem ser carregadas em todas as condições



Resolvendo o problema com always combinacional

Se não for possível garantir
que todas as variáveis
sejam carregadas em
todas as condições,
carrege-as com valores
default antes de executar
o código condicional

```
always @ (sel or sel_2 or sel_3 or a or b)
begin
    // default values assigned to f, g
    f = b;
    g = a & b;
    if (sel == 1)
    begin
        f = a;
        if (sel_2 == 1)
            g = ~ a;
        else
        begin
            g = ~ b;
            if (sel_3 == 1)
                g = a ^ b;
        end
    end
    else
    begin
        if (sel_2 == 1)
            g = a & b;
        else
        begin
            if (sel_3 == 1)
                g = ~(a & b);
        end
    end
end
```

Comando Case



```
logic a,b,c;  
...  
case ({a, b, c})  
    3'b000: f = 1'b0;  
    3'b001: f = 1'b1;  
    3'b010: f = 1'b1;  
    3'b011: f = 1'b1;  
    3'b100: f = 1'b1;  
    default: f = 1'b0;  
endcase
```

```
logic [2:0] dado;  
...  
case (dado)  
    3'b000: f = 1'b0;  
    3'b001: f = 1'b1;  
    3'b010: f = 1'b1;  
    3'b011: f = 1'b1;  
    3'b100: f = 1'b1;  
    default: f = 1'b0;  
endcase
```

```


module SevSegCase(aIn, sOut);
    input [3:0]aIn;
    output [6:0]sOut;
    reg [6:0]sOut;
    always @(aIn)
        begin
            case (aIn)
                //
                4'b0000:sOut = 7'b00000001; //0
                4'b0001:sOut = 7'b10011111; //1
                4'b0010:sOut = 7'b00100101; //2
                4'b0011:sOut = 7'b00000110; //3
                4'b0100:sOut = 7'b10011100; //4
                4'b0101:sOut = 7'b01001100; //5
                4'b0110:sOut = 7'b01000000; //6
                4'b0111:sOut = 7'b00001111; //7
                4'b1000:sOut = 7'b00000000; //8
                4'b1001:sOut = 7'b00001100; //9
                4'b1010:sOut = 7'b00001000; //A
                4'b1011:sOut = 7'b10000010; //B
                4'b1100:sOut = 7'b00000111; //C
                4'b1101:sOut = 7'b00000001; //D
                4'b1110:sOut = 7'b01100000; //E
                4'b1111:sOut = 7'b00000110; //F
            endcase
        end
    endmodule

```



Projeto de módulos sequenciais

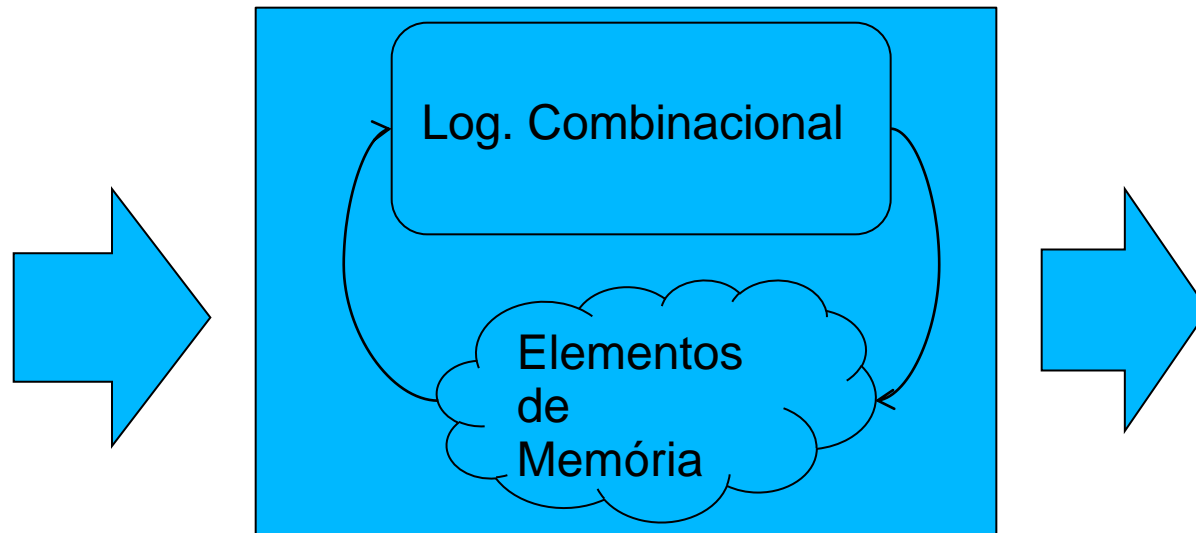Módulos sequenciais diferem dos módulos combinacionais por disporem de elementos de memória que registram o estado do sistema de forma a alterar a sua resposta aos estímulos da entrada a partir do estado em que se encontra



Projeto de módulos sequenciais



Como elementos de memória normalmente utilizam-se Flip-Flops, os quais são implementados utilizando o comando always

- O comando always executa o que estiver em seu interior de maneira síncrona com os eventos monitorados em sua **lista de sensibilidade**
- Da mesma forma que os flip-flops ativam o armazenamento de informação sincronamente com o sinal de clock
- Enquanto o evento não ocorre a lógica interna do flip-flop não é ativada

Always - Lista de sensibilidade



```
always @(sensitivity-list)
begin
    // statements
end
```

sensitivity-list

- always @(a, b, c, d)
- always @(a or b or c or d)
- always @(*)
- always @*
- always @(posedge a or posedge b)
- always @(negedge a or posedge b)
- always @(negedge a)


Always - observações

- Tipos de transições
 - posedge (transição de subida)
 - negedge (transição de descida)
 - sem polaridade (qualquer transição)
- Não é permitido misturar transições com e sem polaridade na lista de sensibilidade
 - ✓ always @(a or b or c or d)
 - ✓ always @(posedge a or negedge b)
 - X always @(a or posedge b)

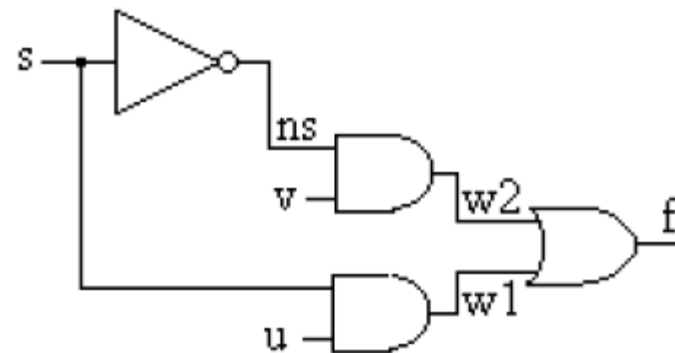Exemplos de projetos

Lógica Combinacional - RTL

```
module AndOr(f, u, v, s);  
  input s, u, v;  
  output f;  
  wire w1, w2;  
  wire ns;  
  and A1(w1, u, s);  
  not N1(ns, s);  
  and A2(w2, v, ns);  
  or O1(f, w1, w2);  
endmodule
```




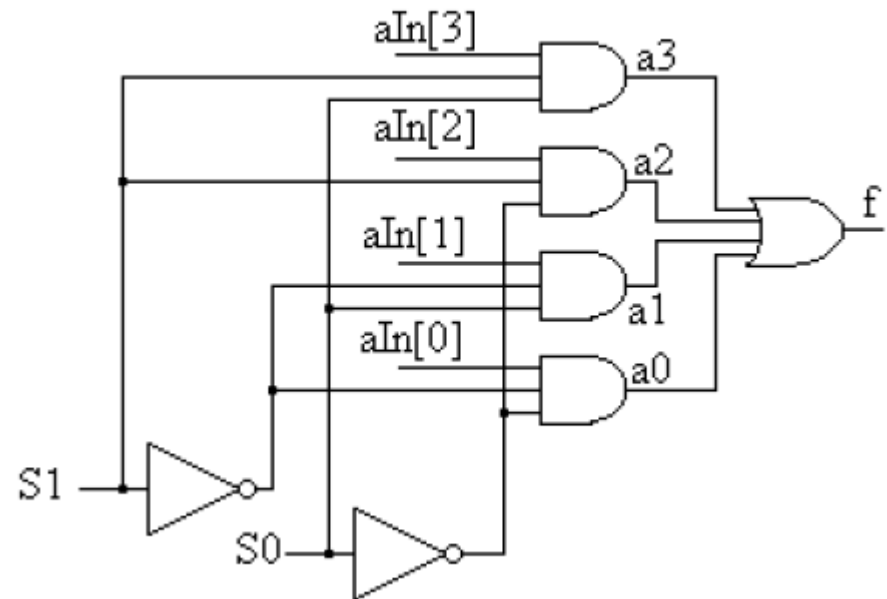Exemplos de projetos

Lógica Combinacional - RTL Hierárquico



```
module Mux4To1(f, s0, s1, aIn);  
    output f;  
    input s0, s1;  
    input [3:0]aIn;  
    wire ns0, ns1;  
    wire a0, a1, a2, a3;  
    //  
    not nots0(ns0, s0);  
    not nots1(ns1, s1);  
    //  
    and and0(a0, ns0, ns1, aIn[0]);  
    and and1(a1, s0, ns1, aIn[1]);  
    and and2(a2, ns0, s1, aIn[2]);  
    and and3(a3, s0, s1, aIn[3]);  
    //  
    or or1(f, a0, a1, a2, a3);  
endmodule
```




 Exemplos de projetos

Lógica Combinacional - Comportamental





```
module Decode2To4(aIn, yOut, enable);
  input [1:0]aIn;
  input enable;
  output [3:0]yOut;
  reg [3:0] yOut;
  always@(aIn or enable)
    begin
      if(enable == 1)
        begin
          if(~aIn[1] && ~aIn[0]) yOut = 4'b0111;
          if(~aIn[1] && aIn[0]) yOut = 4'b1011;
          if(aIn[1] && ~aIn[0]) yOut = 4'b1101;
          if(aIn[1] && aIn[0]) yOut = 4'b1110;
        end
      else
        yOut = 4'b1111;
      end
    end
endmodule
```



  Exemplos de projetos

Lógica Sequencial– Comportamental

```
module classicD(D, clk, Q, Qn);  
  input D, clk;  
  output Q, Qn;  
  reg Q, Qn;  
  always@(D or clk)  
    if(clk)  
      begin  
        Q <= D;  
        Qn <= ~D;  
      end  
endmodule
```



Exemplos de projetos

Lógica Sequencial– Comportamental





```
module DFFAsyncClr(D, clk, resetn, Q, presetn);  
  input D, clk, resetn, presetn;  
  output Q;  
  reg Q;  
  always@(posedge clk or negedge resetn or negedge presetn)  
    if(!resetn)  
      Q <= 0;  
    else if(!presetn)  
      Q <= 1;  
    else  
      Q <= D;  
endmodule
```

  Exemplos de projetos

Lógica Sequencial– Comportamental

```
module jkff(J, K, clk, Q);  
  input J, K, clk;  
  output Q;  
  reg Q;  
  reg Qm;  
  always @(posedge clk)  
    if (J == 1 && K == 0)  
      Qm <= 1;  
    else if (J == 0 && K == 1)  
      Qm <= 0;  
    else if (J == 1 && K == 1)  
      Qm <= ~Qm;  
  //  
  always @(negedge clk)  
    Q <= Qm;  
endmodule
```



Lógicas sequencial x combinacional



- Na lógica sequencial as atualizações nas saídas ocorrem sincronamente com as transições indicadas para os elementos da lista de sensibilidade.
- Na lógica combinacional as saídas estão em constante atualização. Qualquer alteração no estado de qualquer das entradas força a atualização das saídas.

Review

Combinacional RTL

```
// continuous assignments
assign selb = ~sel;
assign fb = ~((a & sel) | (b & selb));
assign f = ~fb
```

Hierárquico

```
// a hierarchy of designs
INV G1 (SEL, SELB);
AOI G2 (SELB, A, SEL, B, FB);
INV G3 (.A(FB), .F(F));
```

Combinacional Comportamental

```
// always block
always @(sel or a or b)
begin
    if (sel == 1)
        f = a;
    else
        f = b;
end
```

Combinacional Sequencial

```
// always block
always @(posedge clk)
Begin
    q=d;
end
```

Exercícios

Implemente e verifique a funcionalidade dos seguintes módulos:

- a) Porta and com 5 entradas
- b) Multiplexador 4 x 4
- c) Contador módulo 4
- d) Somador/subtrator completo de 4 bits no padrão de magnitude e sinal
- e) Conversor BCD – 7 seguimentos
- f) Flip-Flops JK, D e T

Comando Case

```
logic a,b,c;
```

```
...
```

```
case ({a, b, c})
```

```
    3'b000: f = 1'b0;
```

```
    3'b001: f = 1'b1;
```

```
    3'b010: f = 1'b1;
```

```
    3'b011: f = 1'b1;
```

```
    3'b100: f = 1'b1;
```

```
    default: f = 1'b0;
```

```
endcase
```

```
logic [2:0] dado;
```

```
...
```

```
case (dado)
```

```
    3'b000: f = 1'b0;
```

```
    3'b001: f = 1'b1;
```

```
    3'b010: f = 1'b1;
```

```
    3'b011: f = 1'b1;
```

```
    3'b100: f = 1'b1;
```

```
    default: f = 1'b0;
```

```
endcase
```

Projeto 1

Implemente uma calculadora de 4 bits com as seguintes operações:

- SOMA
- SUBTRAÇÃO
- MULTIPLICAÇÃO
- DIVISÃO

Projeto 2

Implemente uma máquina de vender refrigerantes com as seguintes funcionalidades:

- Aceita moedas de R\$ 0,50 e R\$ 1,0
- Vende refrigerantes de R\$ 1.50 , R\$ 2.50 e R\$ 3.00
- Pode acumular até 6,0 em créditos
- Fornece quantos refrigerantes os créditos acumulados permitirem
- Fornece troco (tem uma tecla para pedir o troco)
- Possui um display para mostrar o valor acumulado e o troco
- Tem um estoque para até 3 latas de cada refrigerante
- Sinaliza quando tem refrigerante no estoque (LED)

Projeto 2

